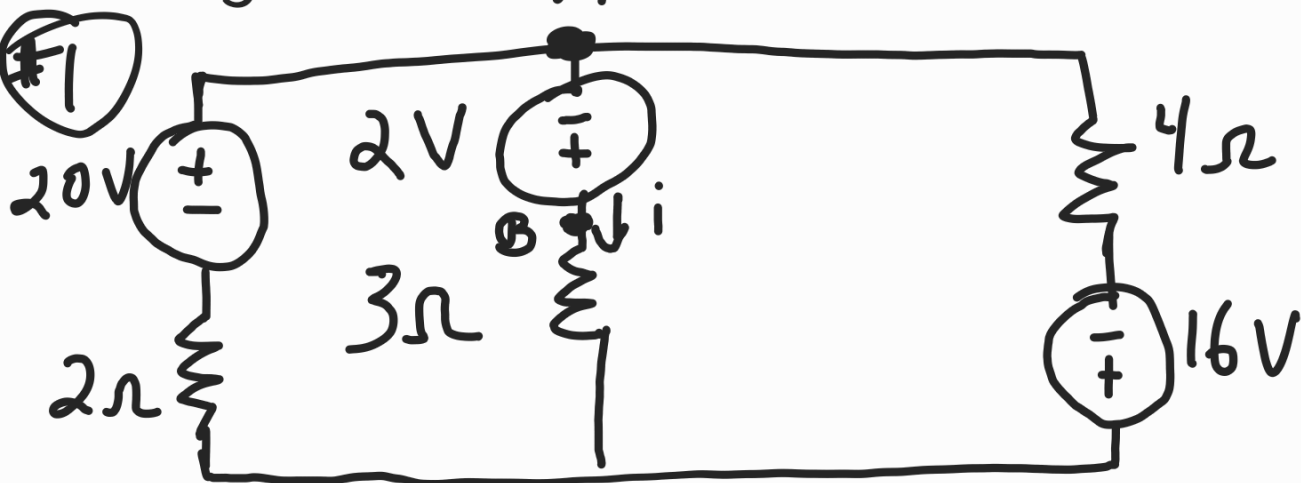


Assignment 1 A



KCL @ A

$$\frac{V_a - 20}{2} + \frac{V_a + 2}{4} + \frac{V_a + 16}{4} = 0$$

$$\hookrightarrow \frac{2V_a - 40}{4}$$

$$\frac{4V_a - 22}{4} = 0$$

$$4V_a - 22 = 0$$

$$V_a = 5.5$$

$$i = \frac{V_a + 2}{4} = 1.875 \text{ A}$$


$$V_b = 1.875 \cdot 3 = 5.625$$

$$V_c = 1.25 \text{ V}$$

$$V_{a-b} = 0.125 \text{ V}$$

$$P_{2A} = 2 \text{ A} \cdot V_{a-b} = \boxed{.25 \text{ W}}$$

#2 Remove 2 A and 16 V (1)

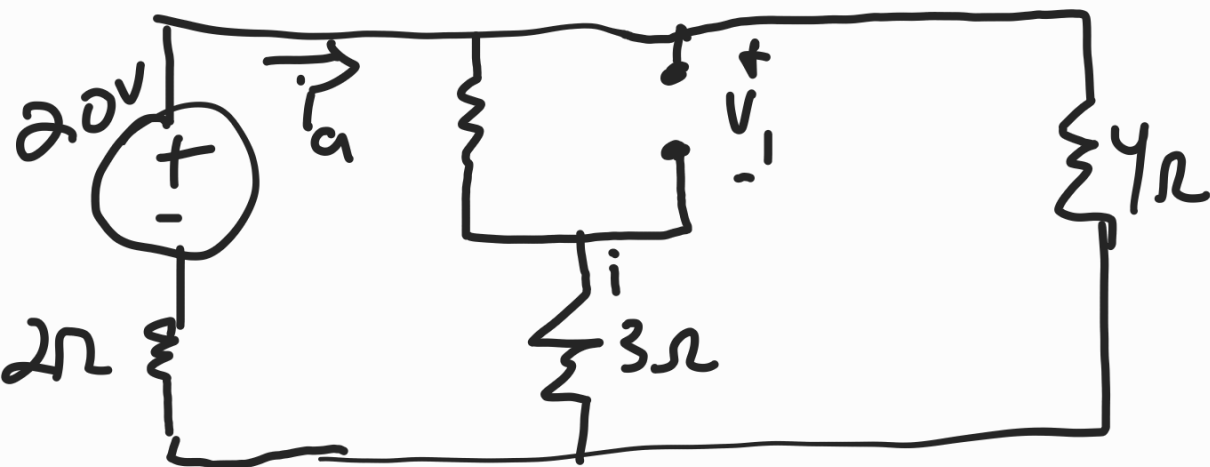

$$R = 2 + 4 \parallel 4 = 4 \Omega$$

$$i_a = 20/R = 5 \text{ A}$$

$$i = \frac{i_a \times 4}{4 + 4} = 2.5 \text{ A}$$

$$V_1 = i \times 1 = 2.5 \text{ V}$$

Remove 20 V and 16 V (2)



$$\frac{v}{2} + \frac{v}{4} + \frac{v-2}{4} = 0$$

$$\frac{4v-2}{4} = 0$$


$$v = \frac{1}{2} V$$

$$-i_2 = \frac{v-2}{4} = -.375 A \Rightarrow i_2 = .375 A$$

$$v_2 = -1(2 - .375) = -1.62 V$$

Remove 20V and 2A

(3)

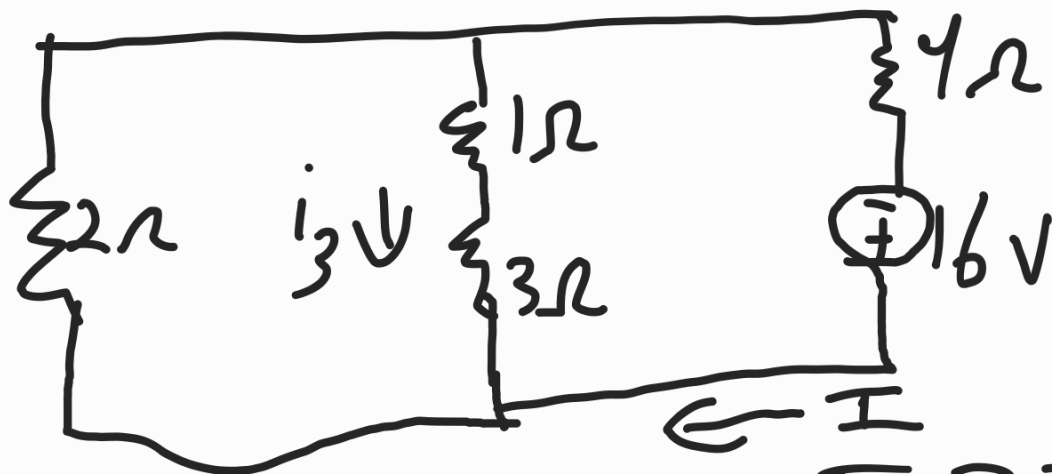

$$R = 4 + 214 = 5.333$$

$$I = 16 / (32/6) = 3 \text{ A}$$

$$i_3 = -\frac{2}{6} \times 3 = -1 \text{ A}$$

$$V_3 = -1 \text{ V}$$

$$I = 2.5 + 3.75 - 1$$

$$= 1.875 \text{ A}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = -1.25$$


$$P = VI = 0.25 \text{ W}$$
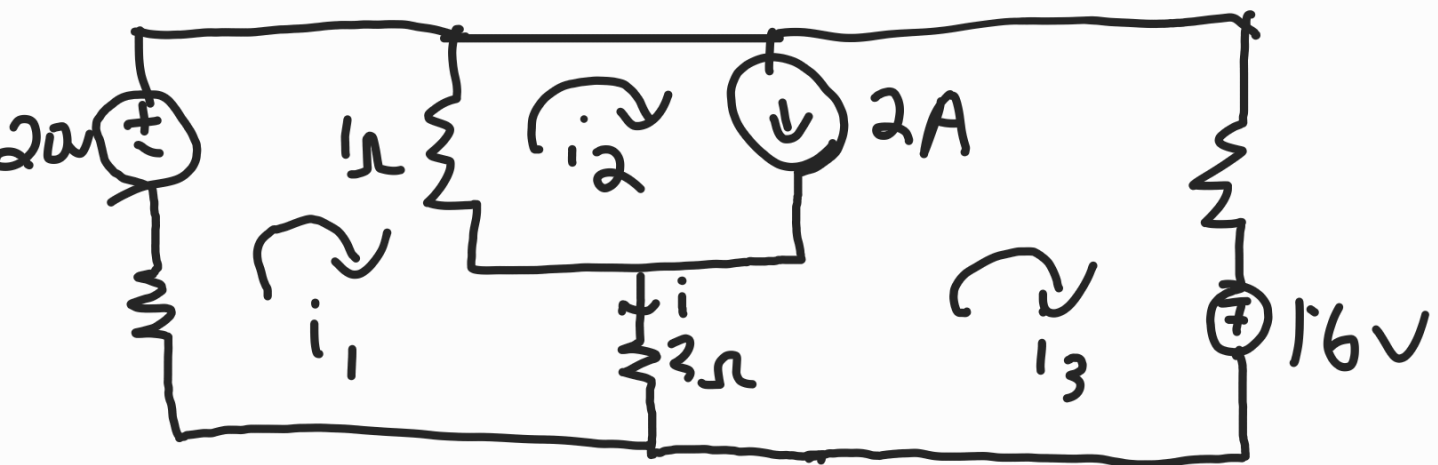
#3





$$R_{Th} = 1 + 2 \parallel 4 = \frac{14}{6} = 2.33 \Omega$$



Mesh Method

$$2i_1 - 20 + 1(i_1 - i_2) + 3(i_1 - i_3) = 0$$

$$6i_1 - i_2 - 3i_3 = 20 \quad (1)$$

Super Mesh

$$1(i_2 - i_1) + 4i_3 - 16 + 3(i_3 - i_1) = 0$$

$$i_2 + 7i_3 - 4i_1 = 16 \quad (2)$$

From Circuit

$$i_2 - i_3 = 2 \quad (3)$$

$$\Rightarrow i_2 = 2 + i_3$$

$$i_2 = 2 + i_3 \quad \text{and} \quad i_1 = 14$$

$$2 + i_3 + 7i_3 - 4i_1 = 16$$

$$8i_3 = 4i_1 + 14$$

$$i_3 = \frac{1}{2}i_1 + \frac{7}{4}$$

$$\textcircled{1} 6i_1 - (2 + \frac{1}{2}i_1 + \frac{7}{4}) - 3(\frac{1}{2}i_1 + \frac{7}{4}) = 20$$

$$6i_1 - 2 - \frac{1}{2}i_1 - \frac{7}{4} - \frac{3}{2}i_1 - \frac{21}{4} = 20$$

$$4i_1 - 9 = 20$$

$$i_1 = 7.25 \text{ A}$$

$$i_2 = 2 + \frac{1}{2}i_1 + \frac{7}{4} = 7.375 \text{ A}$$

$$i_1 = 7.25 \text{ A}$$

$$i_3 = 121, + 14 = 135 \text{ A}$$

$$i_{ab} = i_{3R} = i_1 - i_3 = 1.875 \text{ A}$$

Out of the 3 methods, I would recommend the source transformation, it was the easier method to me.

#4

