


ENGR 065 Electric Circuits

Lecture 10a: Quiz 1 Review

Today's Topics

- ▶ Review the recent Quiz 1 concepts.

Questions

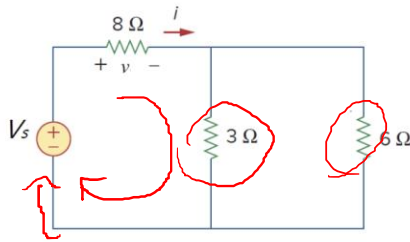


$$\frac{3 \parallel 6}{3+6} = 2$$
$$-V_s + 8i + 2i = 0$$
$$i = \frac{2}{10} = 0.2 \text{ A}$$

If $v_s = 2 \text{ V}$, the power associated with the voltage source is

$$P = -V_i = -(2)(0.2)$$
$$= -0.4 \text{ W}$$

- ☒ -0.4 W
- ☐ 0.4 W
- ☐ -0.5 W
- ☐ 0.5 W

Questions

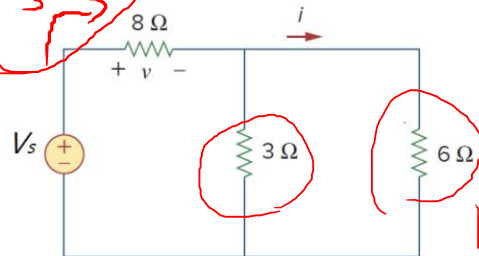

$$i = i_s \frac{R_{eq}}{R_s} = \frac{120}{10} \cdot \frac{2}{3+6} = 12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} \text{ A}$$

3||6 = 2

KVL: $-V_s + 8i_s + 2i_s = 0$
 $10i_s = 120$
 $i_s = 12$

If $V_s = 120\text{ V}$, the current i in the above circuit is equal to


☒ 4 A

☐ 1 A

☐ 2 A

☐ 3 A

Questions

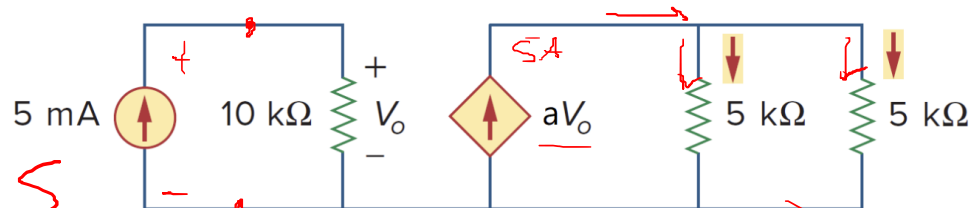

for VCL: $V_o = 10,000 (0.005) = 50$

If $a = 0.1$ S, the current in each 5 kohms resistor in the above circuit is

☒ 2.5 A

☐ 5 A

☐ - 2.5 A


☐ - 5 A

$i = i_s \frac{R_{eq}}{R}$, if $R_1 = R_2$ then

$i = \frac{5}{2}$

$i = (5) \left(\frac{5.5}{5+5} \right) = \frac{5}{2} = 2.5$

Questions

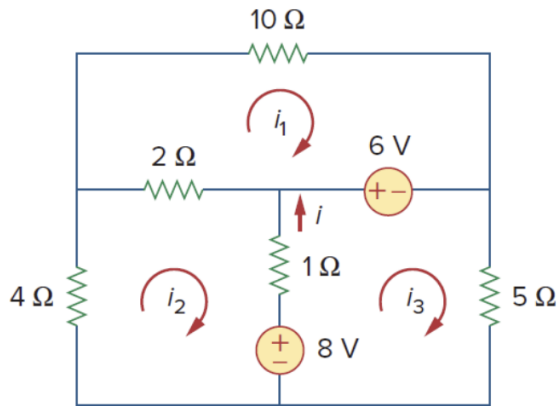

1kV

$$5i_3 - 8 + 1(i_3 - i_2) + 6 = 0$$


$$-i_2 + 6i_3 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

The mesh-current equation of mesh 3 in the above circuit is
(note: mesh 3 is the mesh where i_3 is defined)

- ☒ $-i_2 + 6i_3 - 2 = 0$
- ☐ $-i_2 + 6i_3 + 2 = 0$
- ☐ $i_2 + 6i_3 - 2 = 0$
- ☐ $i_2 + 6i_3 + 2 = 0$

Questions

KVL

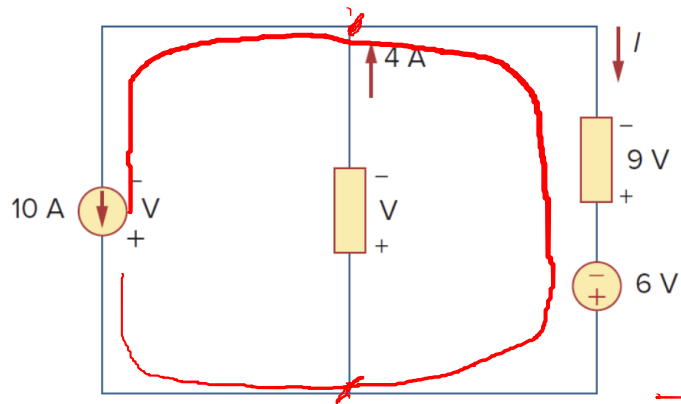

$$V = 6 + 9 = 15 \text{ V}$$
$$-V + 6 + 9 = 0$$

The voltage across the 10 A current source in the above circuit is


☒ 15 V

☐ -15 V

☐ 3 V

☐ -3 V

Questions

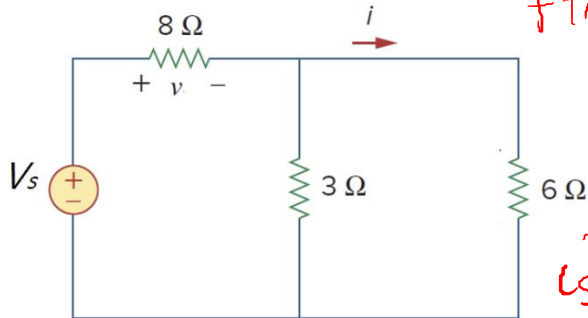

find i_s
find i using
current divider
 $i_s = \frac{30}{10} = 3$
 $i = 3 \left(\frac{3}{3+6} \right)$

If $V_s = 30\text{ V}$, the current i in the above circuit is equal to


☒ 1 A

☐ 2 A

☐ 3 A

☐ 4 A

Questions

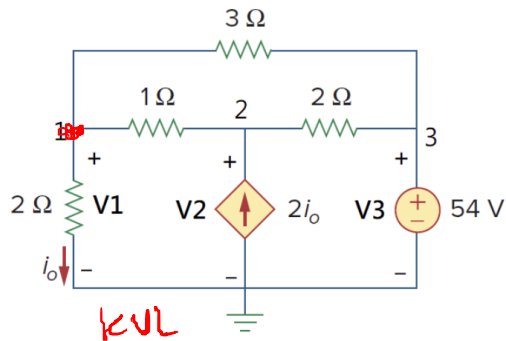


$$-V_1 + 2i_o = 0$$

$$i_o = \frac{V_1}{2}$$

The current i_o in the above circuit is

- ☐ $i_o = \frac{V_1}{2}$
- ☐ $i_o = \frac{V_1 - V_2}{2}$
- ☐ $i_o = \frac{V_1 - V_3}{2}$
- ☐ $i_o = \frac{V_1 + V_2}{2}$

Questions

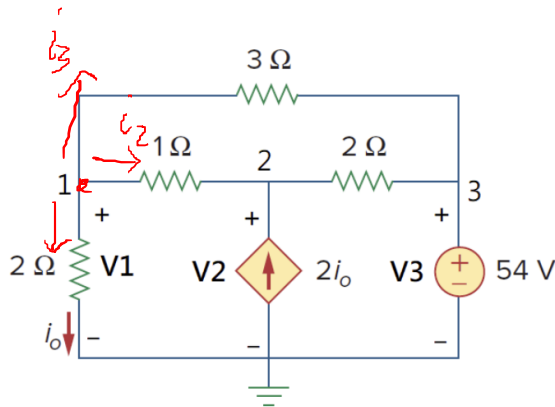

The node-voltage equation at node 1 in the above circuit is

☒ $\frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{1} + \frac{V_1 - V_3}{3} = 0$

☐ $\frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{1} + \frac{V_1 + V_3}{3} = 0$

☐ $\frac{V_1}{2} + \frac{V_1 + V_2}{1} + \frac{V_1 - V_3}{3} = 0$


☐ $\frac{-V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{1} + \frac{V_1 - V_3}{3} = 0$

$$-V_1 + 2i_o = 0 \rightarrow i_o = \frac{V_1}{2}$$

$$-V_1 + i_2 + V_2 = 0 \rightarrow i_2 = V_1 - V_2$$

$$-V_1 + 3i_3 + V_3 = 0 \rightarrow i_3 = \frac{V_1 - V_3}{3}$$

Questions

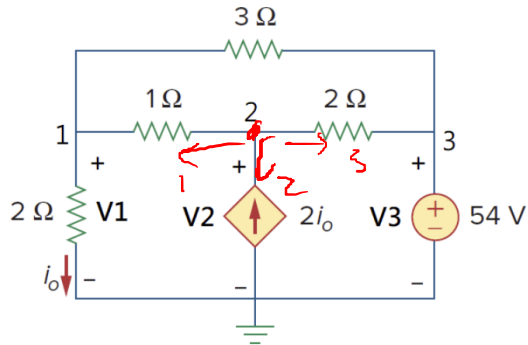

The node-voltage equation at node 2 in the above circuit is

☒ $\frac{V_2 - V_1}{1} - 2i_o + \frac{V_2 - V_3}{2} = 0$

☐ $\frac{V_2 - V_1}{1} + 2i_o + \frac{V_2 - V_3}{2} = 0$

☐ $\frac{V_2 - V_1}{1} - 2i_o + \frac{V_3 - V_2}{2} = 0$


☐ $\frac{V_2 - V_1}{1} + 2i_o + \frac{V_2 - V_1}{2} = 0$

$$-V_2 + 1i_1 + V_1 = 0 \rightarrow i_1 = \frac{V_2 - V_1}{1}$$

$$i_2 = -2i_o$$

$$-V_2 + 2i_3 + V_3 = 0 \rightarrow i_3 = \frac{V_2 - V_3}{2}$$

Questions

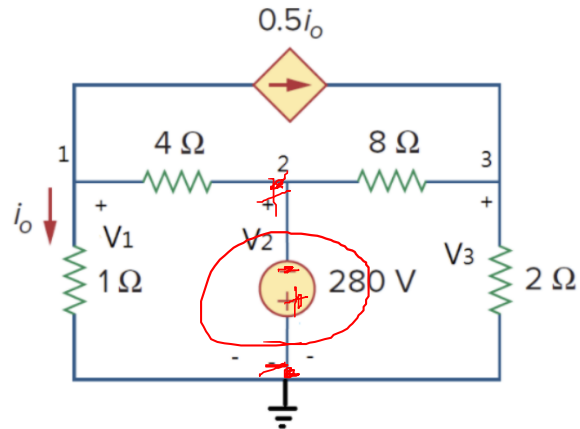

The node-voltage equation at node 2 in the above circuit is

☐ $V_2 = -280$

☐ $V_2 = 280$

☐ $\frac{V_2 - V_1}{4} + 280 + \frac{V_2 - V_3}{8} = 0$ ✓

☐ $\frac{V_2 - V_1}{4} - 280 + \frac{V_2 - V_3}{8} = 0$ ✓

$$V_2 = -280 \text{ V} \quad \checkmark$$